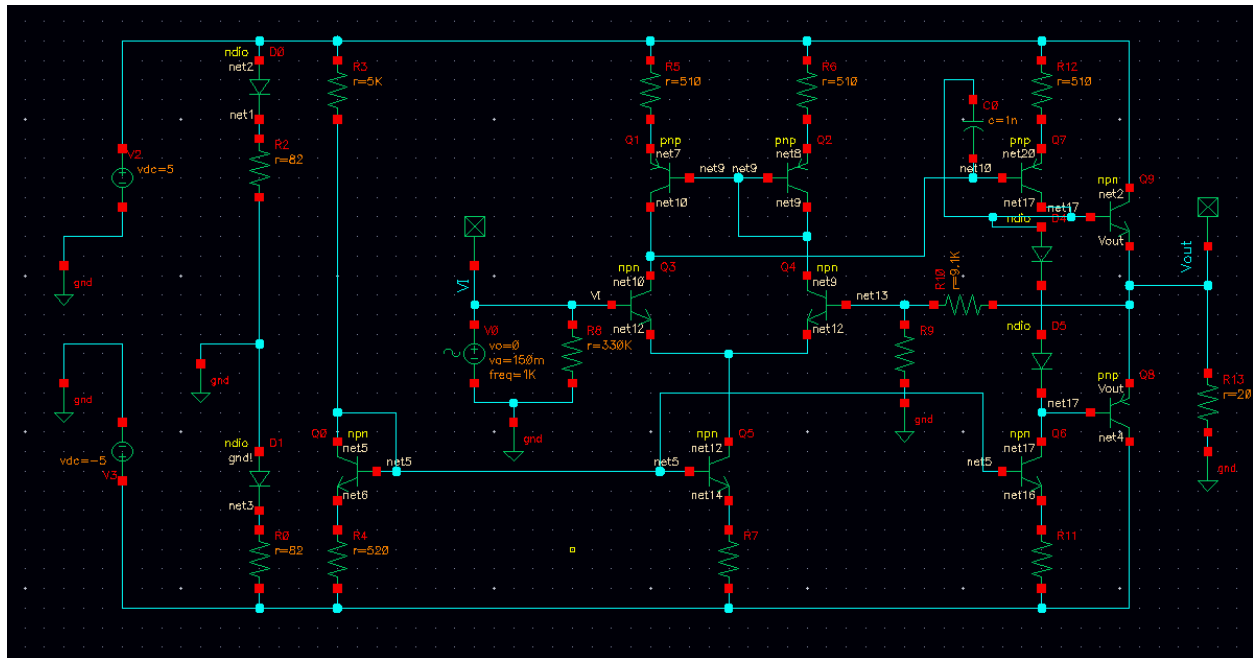


Proiect - Amplificator de tensiune (joasă frecvență)


VIRTUOSO SCHEMA ELECTRICA & SIMULARI

NUME: Coman Rares – Andrei

Schema electrică:





PSF – Simulare OP:

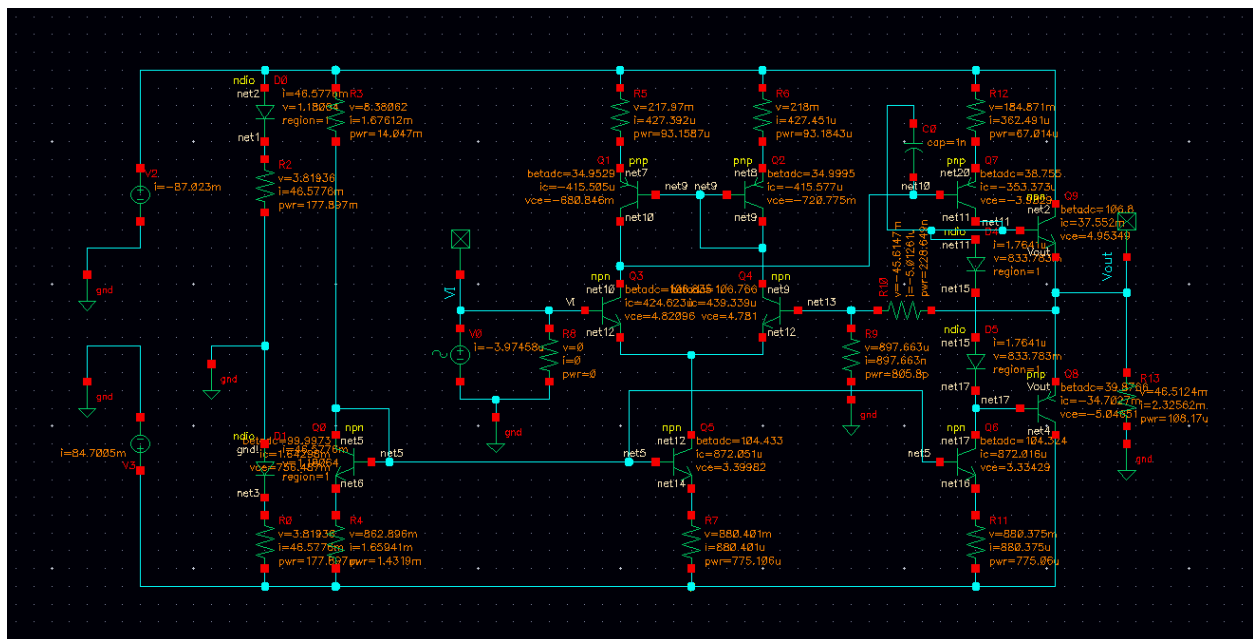


Simulare TRAN:


Vout si VI

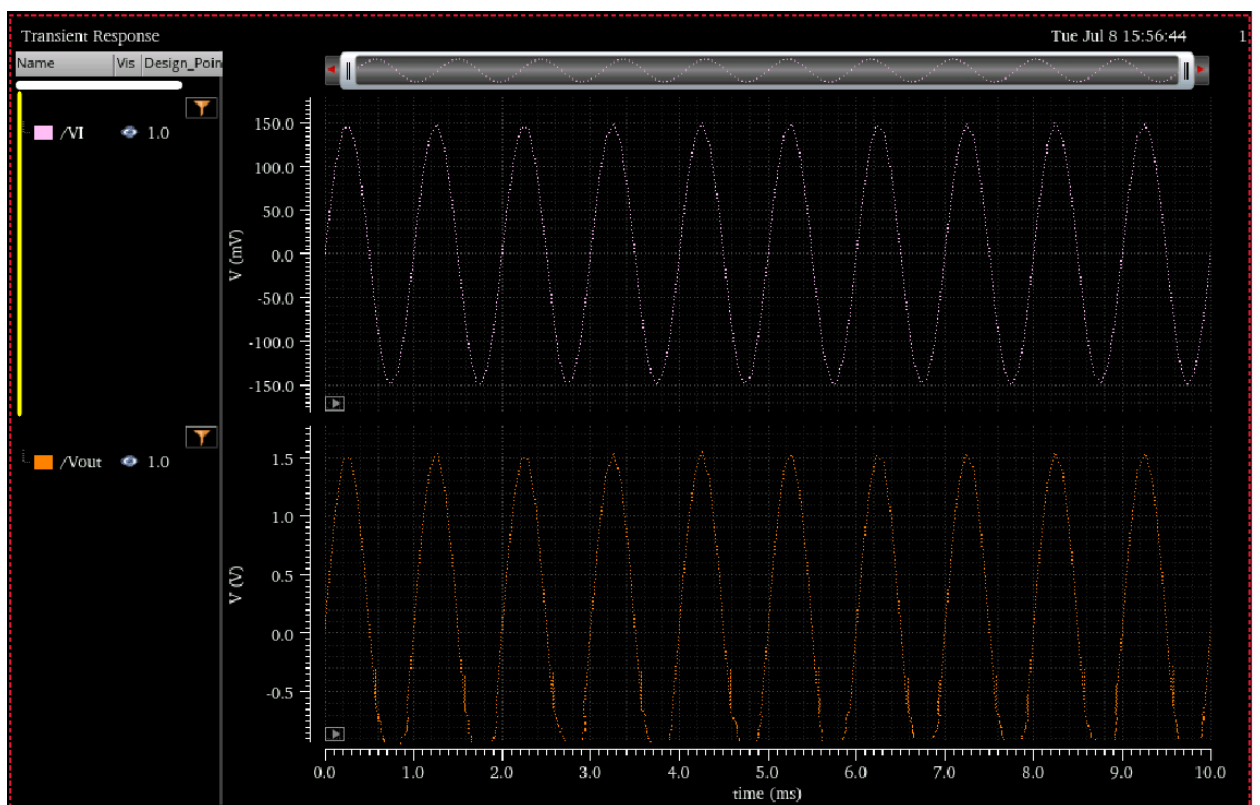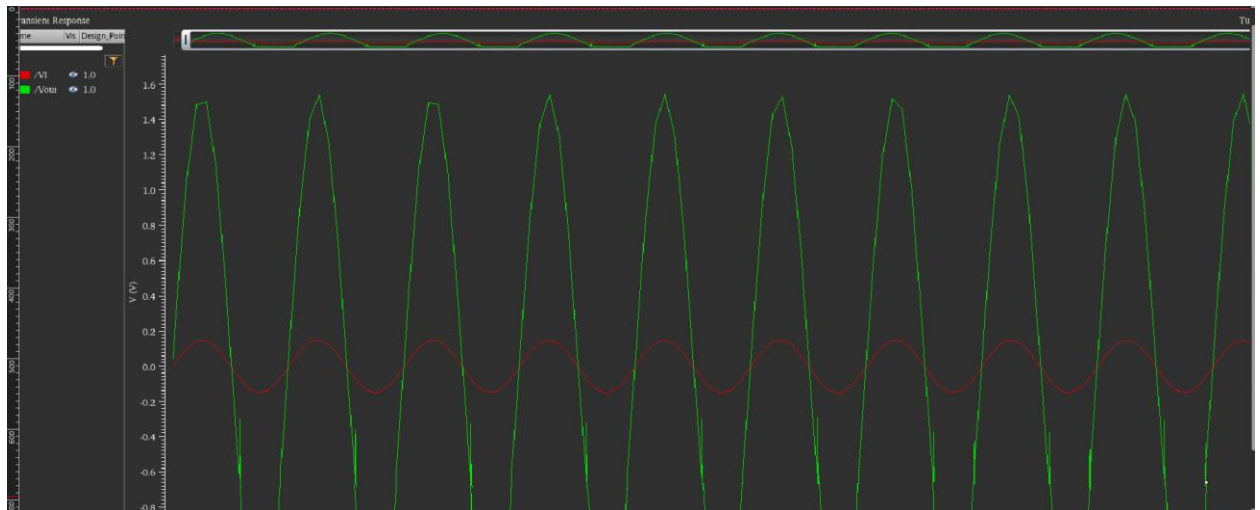


Componența circuitului:

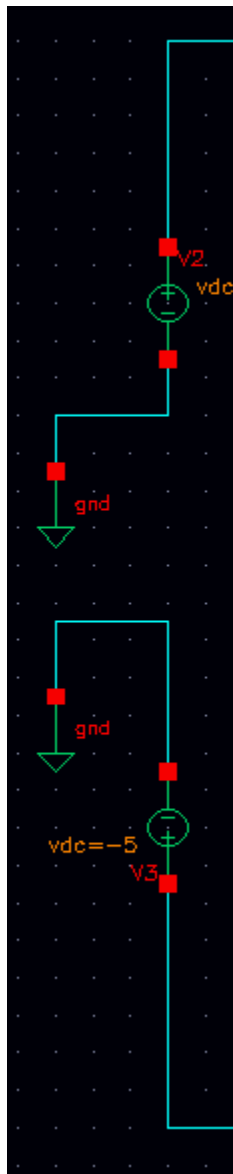


Oglinda de curent:

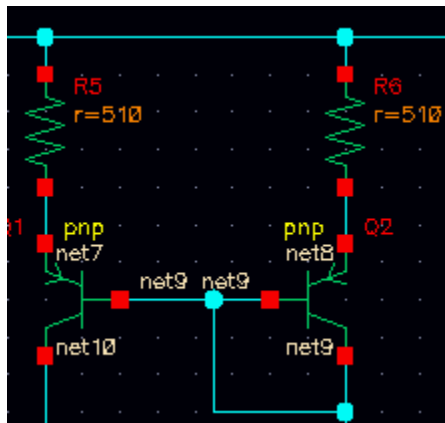


Etaj emitor comun cu degenerare:

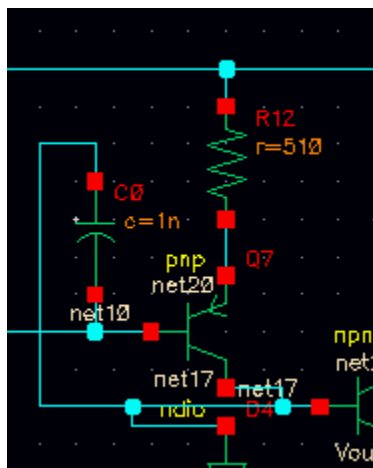

Etaj de intrare diferential:

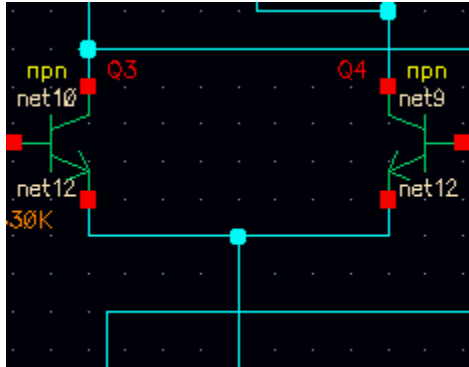

Etaj de intrare in clasa AB:

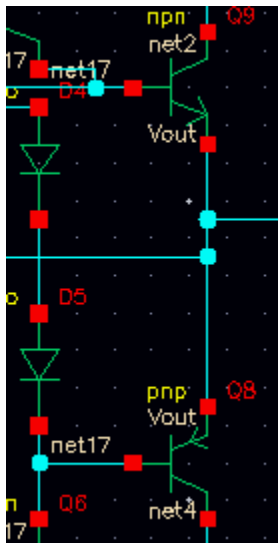

Sursa de current:

